



Eletricidade básica	Componentes passivos e circuitos elétricos CC
Professor(a): Tiago Henrique dos Santos	
Referências: Aula 19: Circuito elétricos em série - Dispositivos em série. Aula 20: Circuito elétricos em série - Lei de Kirchoff para tensões	
Exercícios da aula 20 – Circuitos elétricos em série – Lei de Kirchoff para tensões	

1) Usando a lei de Kirchoff para tensões, descubra as tensões desconhecidas para os circuitos na Figura 1.

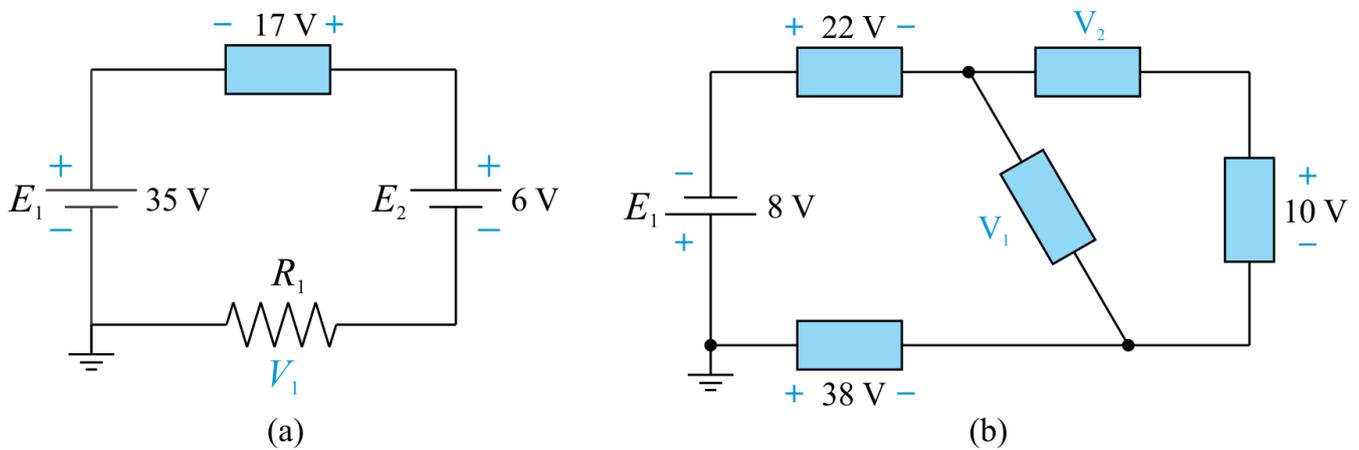


Figura 1



2) Usando a lei de Kirchhoff para tensões, descubra as tensões desconhecidas para os circuitos na Figura 2.

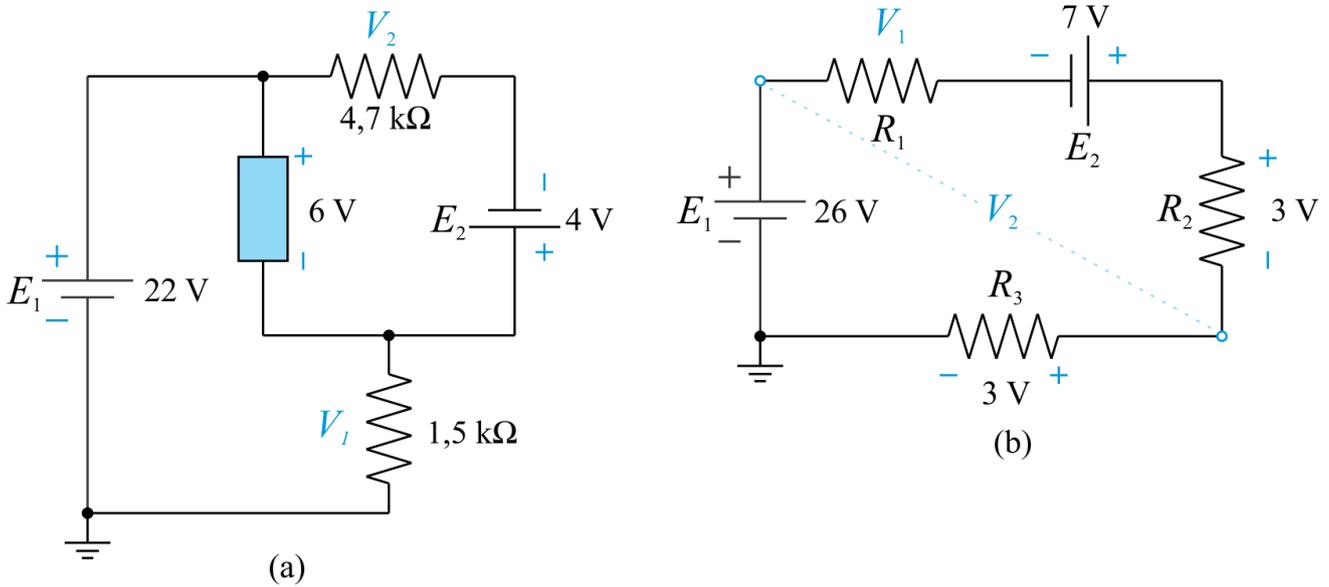


Figura 2