



Eletricidade básica	Teoremas e Técnicas de Análise de Circuitos
Professor(a): Tiago Henrique dos Santos	
Referências:	
Aula 52: Teorema da Reciprocidade Análise de Circuitos	

Exercícios da aula 52 – Teorema da Reciprocidade - Análise de Circuitos

- 1) a) Considerando o circuito da Figura 1(a), determine a corrente I .
- b) Repita a parte (a) para o circuito na Figura 1(b).
- c) O teorema da reciprocidade foi satisfeito?

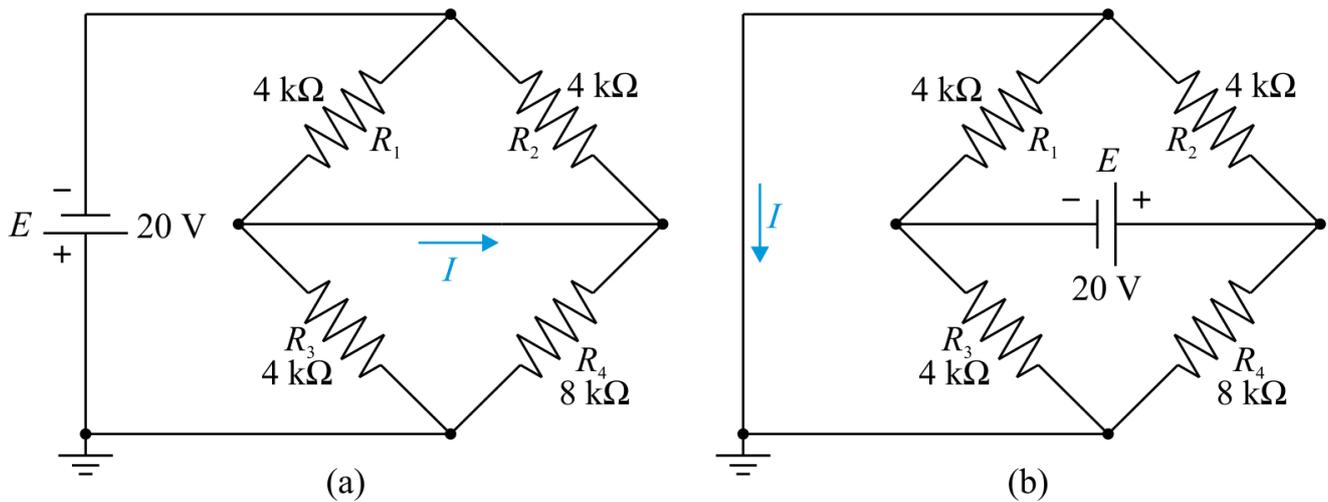


Figura 1