



Eletricidade básica

Componentes passivos e circuitos elétricos CC

Professor(a): Tiago Henrique dos Santos

Referências:

Aula 77 - Associação de indutores em série e em paralelo

Exercícios da aula 77 - Associação de indutores em série e em paralelo

1) Determine a indutância total do circuito na Figura 1.

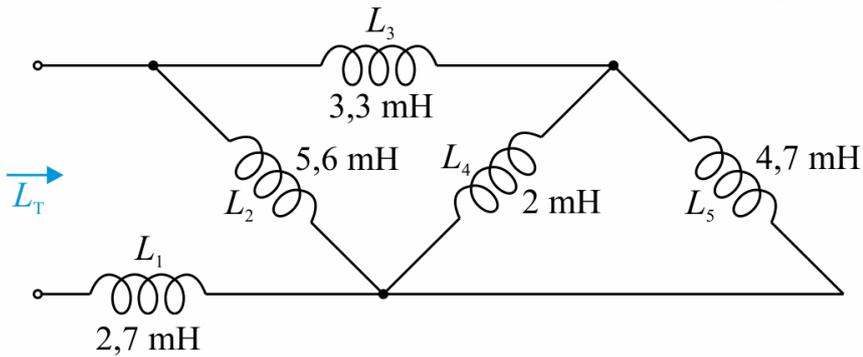


Figura 1



2) Reduza o circuito da Figura 2 ao menor número possível de elementos.

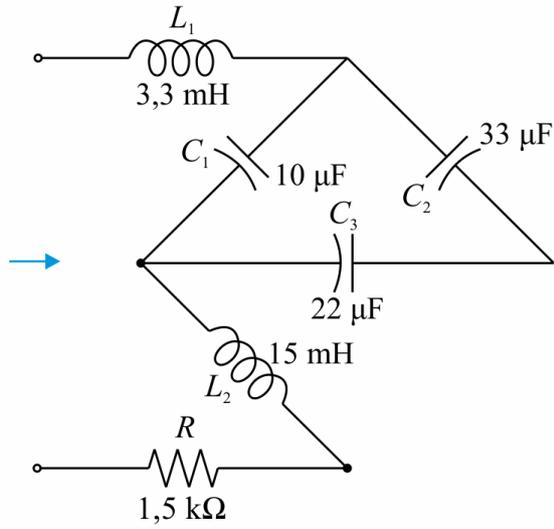


Figura 2