



Módulo III - Componentes Passivos e Circuitos Elétricos em CA

Professor: Tiago Henrique dos Santos

Vídeos de Referências:

[Playlist – Módulo IV Eletrônica Analógica](#)

[Aula EA16 - Circuitos com diodos - Configuração em série](#)

Exercícios da aula EA16 – Circuitos com diodos – Configuração em série

1. Considerando o circuito na Figura 1, determine V_{R2} e I_D .

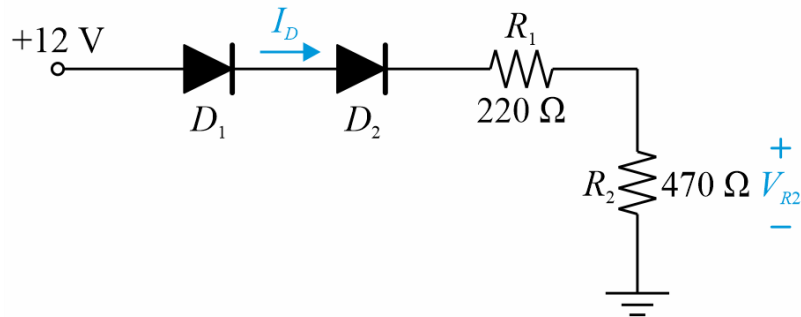


Figura 1

2. Considerando o circuito na Figura 2, determine V_o e I_D .

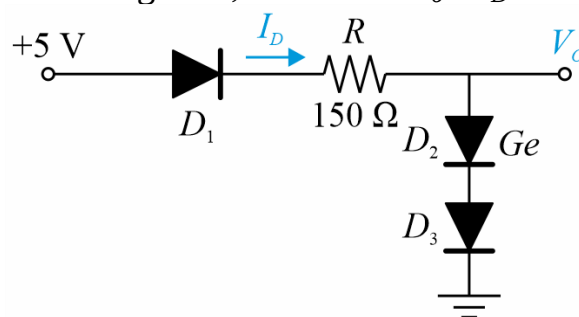


Figura 2