



Módulo III - Componentes Passivos e Circuitos Elétricos em CA

Professor: Tiago Henrique dos Santos

Vídeos de Referências:

[Playlist – Módulo IV Eletrônica Analógica](#)

[Aula EA16 - Circuitos com diodos - Configuração em série](#)

[Aula EA17 - Circuitos com diodos - Configuração mista \(série-paralelo\)](#)

Exercícios da aula EA17 – Circuitos com diodos – Configuração mista (série-paralelo)

1. Considerando o circuito na Figura 1, determine V_o e I .

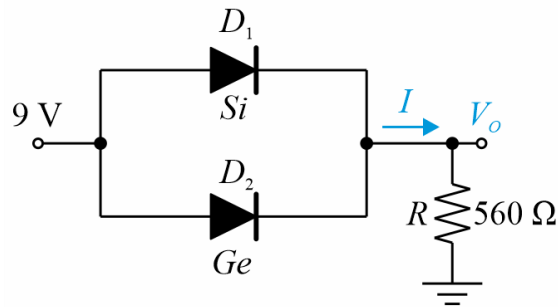


Figura 1

2. Considerando o circuito na Figura 2, determine V_o e I .

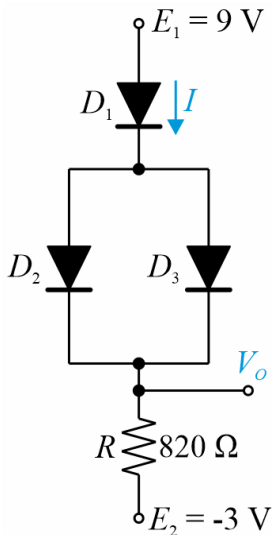


Figura 2