



Módulo III - Componentes Passivos e Circuitos Elétricos em CA

Professor: Tiago Henrique dos Santos

Vídeos de Referências:

[Playlist – Módulo IV Eletrônica Analógica](#)

[Aula EA39 - Dispositivos Eletrônicos – TBJ \(BJT\) - Polarização fixa \(de base\) – Parte I](#)

[Aula EA40 - Dispositivos Eletrônicos – TBJ \(BJT\) - Polarização fixa \(de base\) – Parte II](#)

Exercícios da aula EA40 – Dispositivos Eletrônicos – TBJ (BJT) - Polarização fixa (de base) – Parte II

1. Para o circuito visto na Figura 1, desenhe a reta de carga apresentando o ponto de operação.

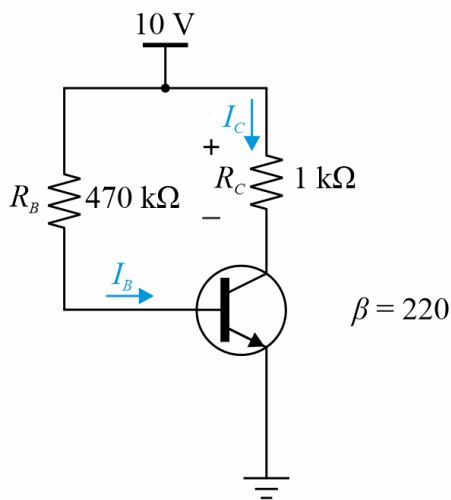


Figura 1



2. Considerando as informações do circuito visto na Figura 2, determine:

- R_B e R_C .
- Trace a reta de carga.

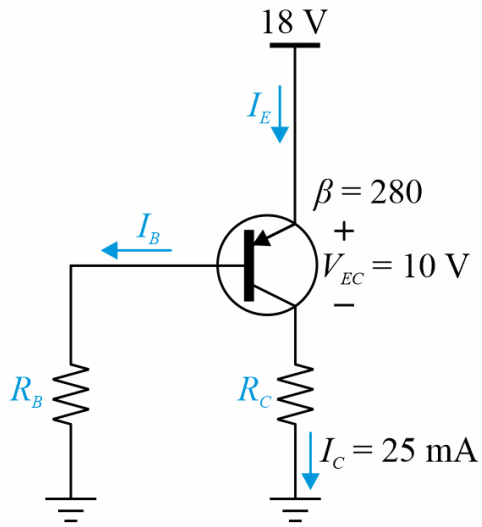


Figura 2